

EVIDENCIAS

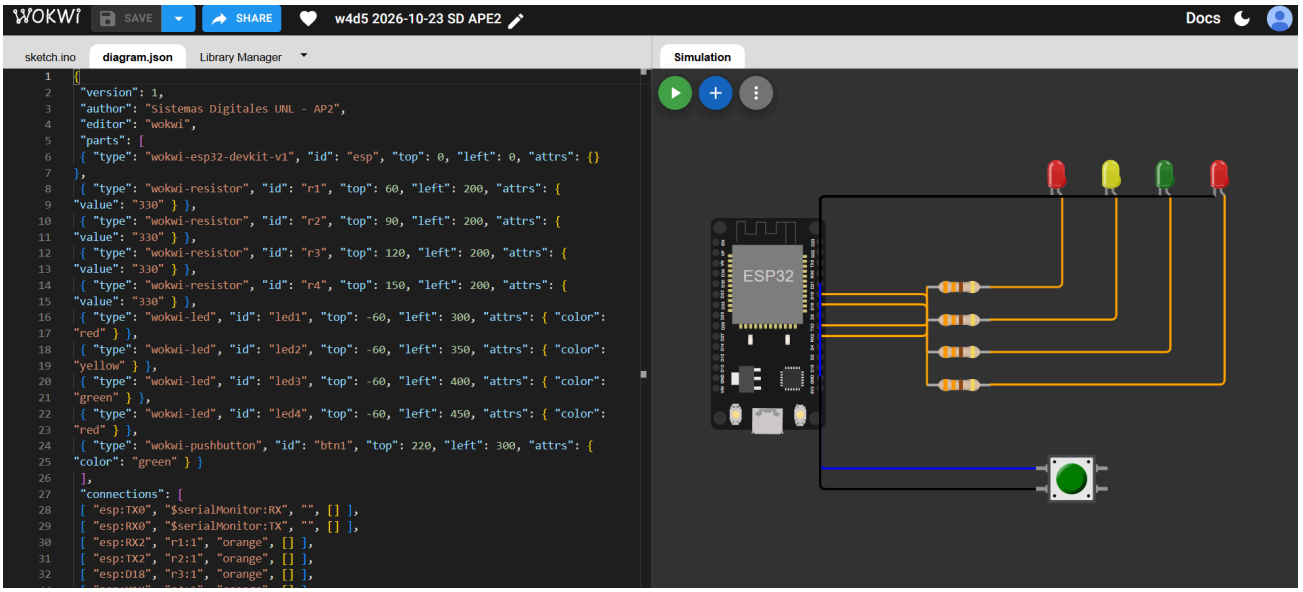A2. Abran la pestaña diagram.json, borren todo su contenido y peguen el Anexo A. Aparecen la placa, los cuatro LEDs, las resistencias y el pulsador ya cableados.




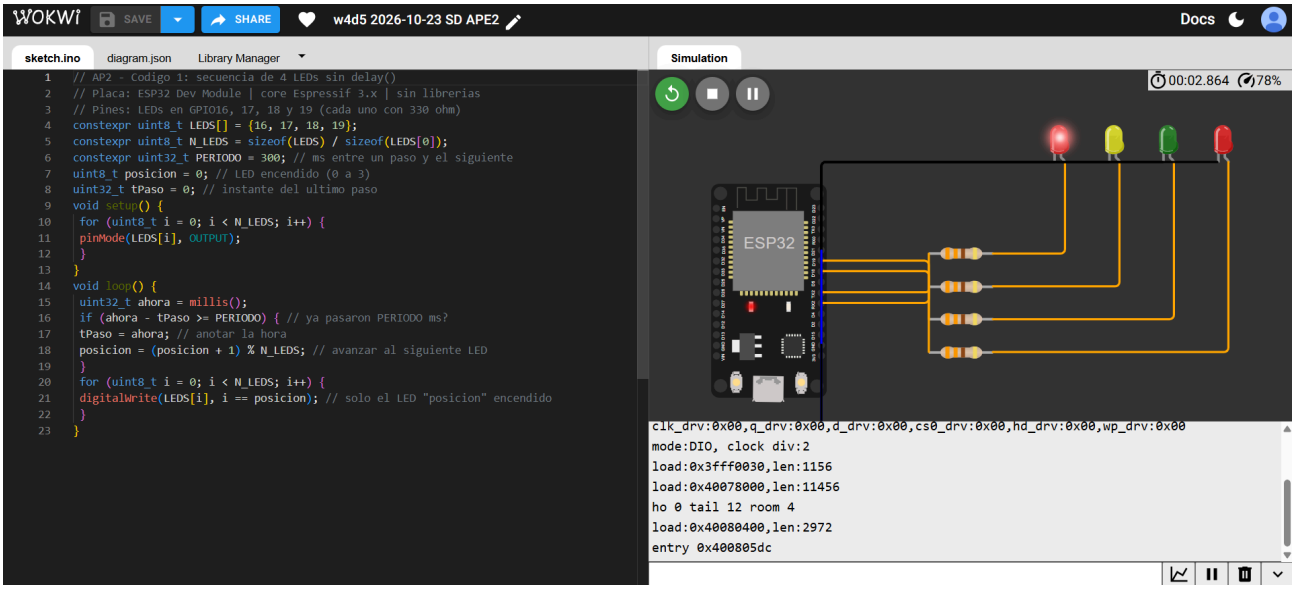A4. Abran la pestaña sketch.ino, borren su contenido, peguen el Código 1 y presionen ▶ (Start). Resultado esperado: un solo LED encendido a la vez, que avanza 16 → 17 → 18 → 19 → 16… cada 0,3 s.




A5. Cambien PERIODO a 1000 y luego a 100. Ejecuten cada vez y completen la Tabla A.

Periodo de 1000:

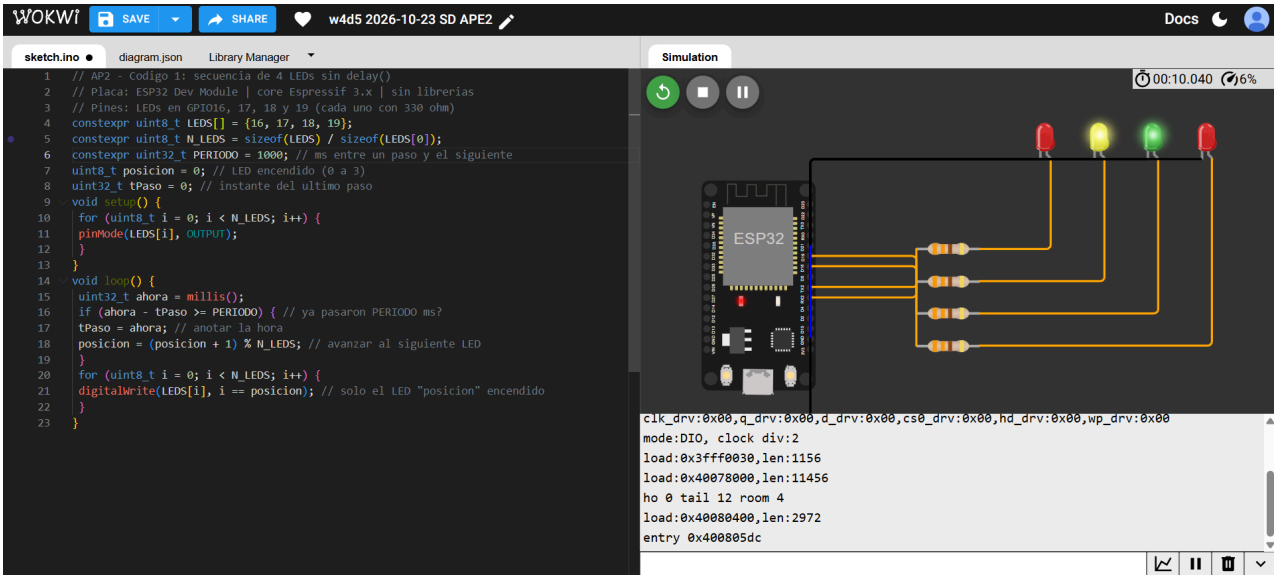


Periodo de 100:

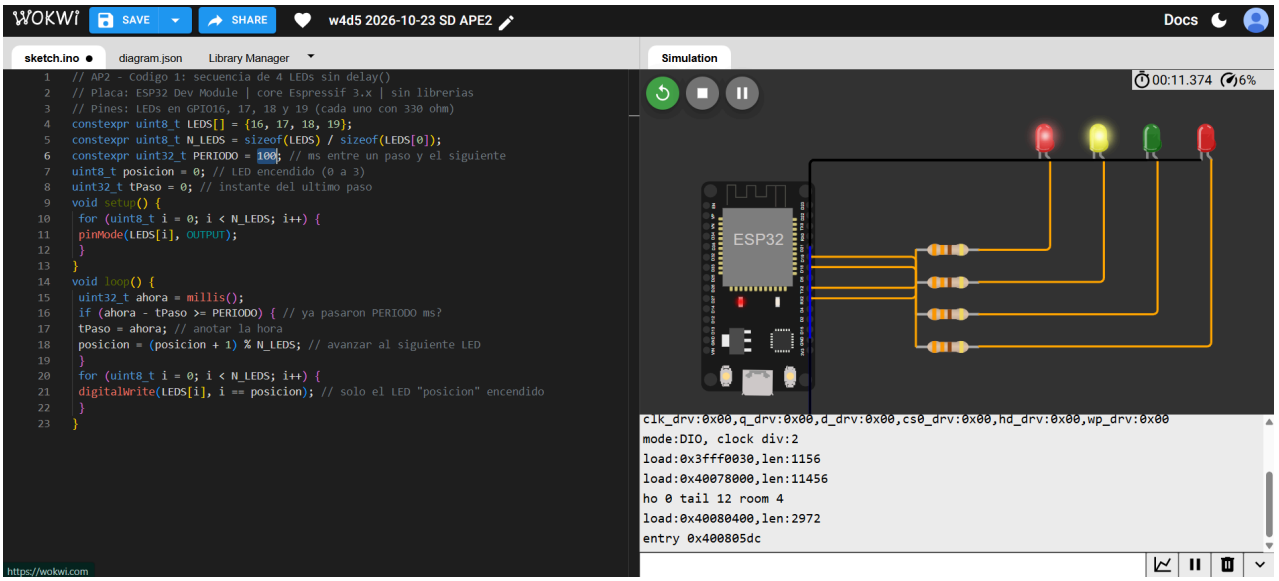

A6. Vuelvan a dejar PERIODO = 300 y tomen una captura de pantalla del circuito funcionando.

Periodo de 300:

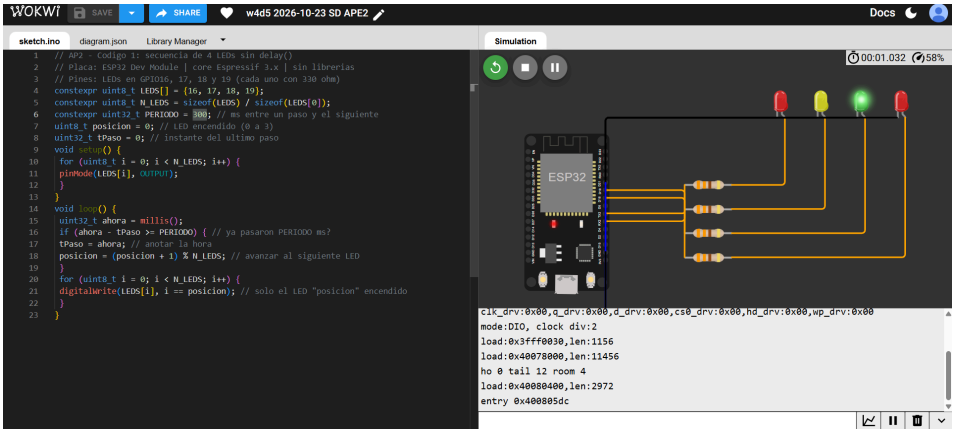

B6. Tomen una captura del Monitor Serie con T_REBOTE = 30.

